№ Инфракрасный пульт дистанционного управления — один из самых простых способов взаимодействия с электронными приборами. Так, практически в каждом доме есть несколько таких устройств: телевизор, музыкальный центр, видеоплеер, кондиционер. Но самое интересное применение инфракрасного пульта — дистанционное правление роботом.

Для управления при помощи ИК сигнала необходим во-первых передатчик (пульт). Во-вторых, для приема сигнала с пульта нам потребуется специальный ИК-датчик. Вообще, мы можем детектировать инфракрасное излучение обычным фотодиодом/фототранзистором, но в отличие от него, наш ИК-датчик воспринимает инфракрасный сигнал только на частоте 38 кГц (иногда 40кГц). Именно такое свойство позволяет датчику игнорировать много посторонних световых шумов от ламп освещения и солнца.

Датчик VS18338B обладает следующими характеристиками:


- несущая частота: 38 кГц;
- напряжение питания: 2,7 5,5 B;
- потребляемый ток: 50 мкА.

Один из самых популярных и распространенных методов обмена данными посредством Bluetooth.

Для связи платы Ардуино и компьютера используется интерфейс UART (Serial). Так как любая плата Ардуино имеет хотя бы 1 последовательный порт UART, для подключения Bluetooth модуля не требуются специализированные библиотеки и схемы.

Самыми популярными модулями являются устройства на основе чипа BC417. Эта серия называется HC. Модули HC-03 и HC-05 могут быть и сервером соединения, и клиентом, они обладают широким набором AT команд.

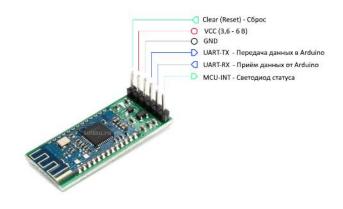Все существующие типы модулей Bluetooth имеют свои особенности, но по функциям и действию они похожи. Одним из видов модулей является Bluetooth HC 06. Со стороны Ардуино модуль выглядит как обычный последовательный интерфейс, поэтому можно сразу наладить взаимодействие с устройством на компьютере.



Модуль имеет следующие контакты: VCC, GND – плюс и минус питания; RX и TX – приемник и передатчик; MCU-INT – выводит статус;

Clear (Reset) – сбрасывание и перезагрузка модуля. Последние два вывода обычно не задействованы в работе, поэтому сейчас производятся модули без этих контактов.


Модуль НС-06 используется только в режиме slave, то есть он не может самостоятельно подключаться к другим устройствам Bluetooth. Все настройки для подключения «пароль, скорость передачи данных» можно изменить при помощи АТ-команд.

## Оборудование



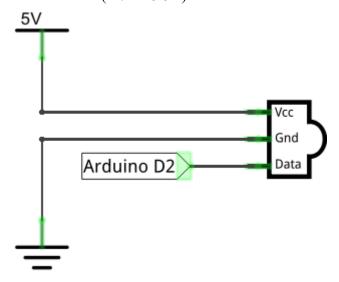
## Упр.1 ИК передатчик

• Датчик имеет три вывода (три ноги). Если посмотреть на датчик со стороны приёмника ИК сигнала, как показано на рисунке, то слева будет — выход на контроллер, по центру — отрицательный контакт питания (земля), и справа — положительный контакт питания (2.7 — 5.5В).



• Подключите датчик следующим образом

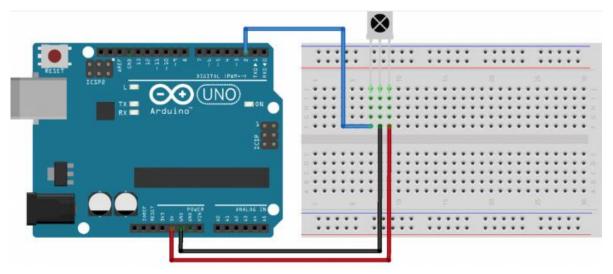

- Подключите плату Arduino к USB порту компьютера.
- Создайте и сохраните новый проект под названием **IRemote.ino**.
- Для работы воспользуемся стандартной библиотекой IRremote, которая предназначена как раз для упрощения работы с приёмом и передачей ИК сигналов.
- С помощью этой библиотеки будем принимать команды с пульта, и для начала, просто выводить их в окно монитора последовательного порта. Эта программа нам пригодится для того, чтобы понять какой код дает каждая кнопка.

```
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(2); // указываем вывод, к которому
подключен приемник
decode_results results;
void setup() {
    Serial.begin(9600); // выставляем скорость СОМ порта
    irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием
}
void loop() {
    if (irrecv.decode(&results)) { // если данные пришли
        Serial.println(results.value, HEX); // печатаем данные
        irrecv.resume(); // принимаем следующую команду
    }
}
```

- Загрузите программу в плату.
- Откройте монитор порта комбинацией клавиш Ctrel+Shift+M
- Направьте пульт на датчик и нажимайте по порядку цифры на пульте.
- Запишите коды каждой цифры.
- После того как мы узнали коды каждой клавиши, запрограммируем контроллер на зажигание и гашение светодиода при нажатии кнопки на пульте.
- В качестве светодиода будем использовать светодиод встроенный в плату на выводе 13.

```
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(2); // указываем вывод, к которому
подключен приемник
decode_results results;
void setup() {
irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием
}
void loop() {
 if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли
  switch ( results.value ) {
  case 0xFFA857:
    digitalWrite(13, HIGH);
    break;
  case 0xFFE01F:
    digitalWrite(13, LOW);
    break;
  }
  irrecv.resume(); // принимаем следующую команду
 }
}
```

## Задания для самостоятельного выполнения

- Добавьте в схему как минимум 3 модуля которыми можно управлять используя ик приемник.
- ООО Пройдите тест №7 «Управление » на странице «Тесты».